

## Attenuator

Attenuator - एक यह एक 2 Port Network होता है जो कि किसी Network में एक non-ambivalent में Voltage, Current या Power को reduce करने के लिए Use किया जाता है सभी Frequency के लिए यह एक Purely Resistive network होता है जिसका Propagation Constant एक Real no होता है

Attenuation पर Frequency का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि Attenuator में केवल Resistive Components होते हैं Attenuator Symmetrical & Asymmetrical दोनों प्रकार के हो सकते हैं Attenuator Fixed & Variable भी हो सकते हैं

Attenuator का कार्य Amplifier के कार्य का उल्टा होता है Amplifier का प्रयोग Signal के Level को बढ़ाने के लिए किया जाता है जबकि Attenuator का प्रयोग Signal के Level को कम करने के लिए किया जाता है।

$$\text{Attenuation} = \frac{\text{Input Signal}}{\text{Output Signal}}$$

Attenuation को decibel (dB) Neper (NP) में express किया जाता है।

$$\text{Attenuation in dB} = 10 \log_{10} \left( \frac{P_1}{P_2} \right)$$

$P_1$  = Input Power  
 $P_2$  = output Power

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{I_1^2}{I_2^2}$$

$$\left[ \frac{P_1}{P_2} = \frac{I_1^2 R}{I_2^2 R} \right]$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\frac{V_1^2}{R}}{\frac{V_2^2}{R}} = \frac{V_1^2}{V_2^2}$$

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

$I_2$  - Output current  
 $V_2$  - Output Voltage

Attenuation in dB =  $10 \log \left[ \frac{I_1^2}{I_2^2} \right]$

$20 \log \left( \frac{I_1}{I_2} \right)$

$20 \log \left( \frac{V_1}{V_2} \right)$

$\left( \begin{array}{l} \log A^2 \\ = 2 \log A \end{array} \right)$

$N = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2}$

$N^2 = \frac{P_1}{P_2}$

$N = \sqrt{\frac{P_1}{P_2}} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2}$

Attenuation in dB =  $20 \log N$

$N = \text{Antilog dB} \times \frac{20}{20}$

$\log N = \frac{\text{dB}}{20}$

Attenuation in dB =  $20 \log_{10} N$

$= 20 \log_e N \times \log_{10} e$

dB =  $20 \log_e N \times 0.434$

$= 8.686 \log_e N$

$\log_e N = \text{Attenuation in Nepers}$


$\log_{10} e = 0.434$

$\log_e e = 1$

$\log_e 10 = 2.303$

$\log_{10} 10 = 1$

(46)

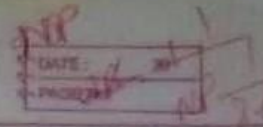

Attenuation in dB = 0.686 X Attenuation in NP

Attenuation in NP =  $\frac{1}{0.686} \times \text{dB}$


attenuation in NP = 0.1151 dB      1 dB = 8.686 NP

$1 \text{ NP} = 0.1151 \text{ dB}$

Types of Attenuator -

चक्र गणना से

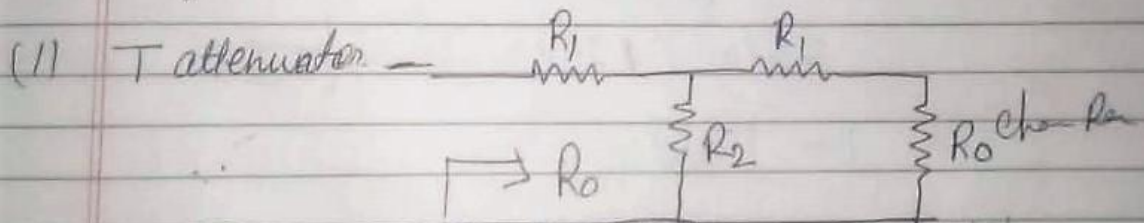- (1) T attenuator
- (2)  $\pi$  attenuator
- (3) Lattice  $\pi$  & type attenuator
- (4) Bridge-T attenuator



$N = \frac{R_0 + R_1 + R_2}{R_2}$

$R_1 = R_0 \left[ \frac{N-1}{N+1} \right]$


$R_2 = R_0 \left[ \frac{2N}{N^2 - 1} \right]$

$R_1 = R_0 \left[ \frac{N-1}{N+1} \right]$

$R_2 = R_0 \left[ \frac{2N}{N^2 - 1} \right]$

(47)

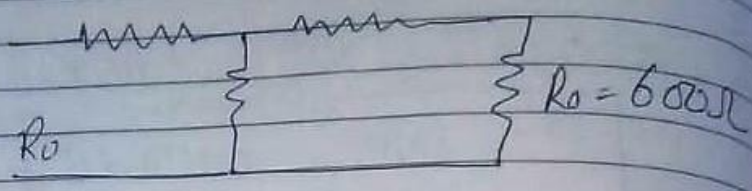Q.4 - Design a Symmetrical T-type attenuator to give 25 dB attenuation and to work into characteristic impedance of 600 Ω



dB: 25 dB

$$N = \text{anti log} \left( \frac{25}{20} \right) \quad / \quad N = \text{anti log} \left( \frac{\text{dB}}{20} \right)$$

$$N = \text{anti log} \left( \frac{25}{20} \right)$$

$$N = \text{anti log } 1.25$$

$$\text{anti log } (1.25)$$

$$N = 17.8$$

$$\begin{array}{r} 17.8 \\ -1 \\ \hline 16.8 \end{array}$$

$$R_1 = R_0 \left[ \frac{N-1}{N+1} \right]$$

$$R_1 = 600 \left[ \frac{17.8-1}{17.8+1} \right]$$

$$\begin{array}{r} 1680 \\ \hline 188 = \end{array}$$

$$R_1 = 600 \left[ \frac{1680}{188} \right]$$

48

DATE: / / 20  
PAGE No

antilog 1.25 = 17.8
antilog 1.75 = 56.2
1.5 = 31.62
3 = 1000
2.5 = 316
0.5 = 3.16

Q: Design attenu T' attenu 30dB  $Z_0 = 600\Omega$

$$N = \frac{\text{Att} \text{ dB}}{20}$$

$$\text{Antilog} \frac{30}{20} = 1.5$$

$$N = \text{antilog } 1.5 =$$

$$N = 31.62$$

$$R_1 = R_0 \left[ \frac{N-1}{N+1} \right]$$

$$R_1 = 600 \left[ \frac{30.62}{32.62} \right] = 600 \left[ \frac{3062}{3262} \right]$$

ek T type di disc attach Qad B  
 $R_0 = 75$

$$R_1 = R_0 \left( \frac{9}{10} \right) = \frac{9 \cdot 0}{10} = 0.9$$

$$75 \times 0.9 = \begin{array}{r} 75 \\ 0.9 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$R_1 = 60.75$$

$$R_2 = 75 \frac{200}{1000} = \frac{200}{1000} = 0.2$$

$$\begin{array}{r} 75 \\ 0.2 \\ \hline 0 \end{array}$$


$$R_2 = 75 \times 0.22$$

$$16.50$$

$$\begin{array}{r} 75 \\ 0.22 \\ \hline 15 \\ 150 \\ \hline 150 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 150 \\ 0 \end{array}$$

## Symmetrical $\pi$ Attenuator

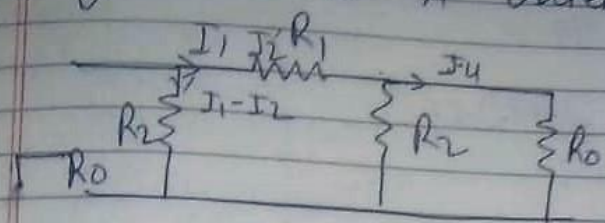

$$N = 1 + \frac{R_1}{R_0} + \frac{R_1}{R_2}$$

$$R_1 = R_0 \left[ \frac{N^2 - 1}{2N} \right]$$

$$R_2 = R_0 \left[ \frac{N+1}{N-1} \right]$$

$$R_1 = R_0 \left( \frac{N^2 - 1}{2N} \right)$$

$$R_2 = R_0 \left( \frac{N+1}{N-1} \right)$$

Qth  $\pi$ -type att'dB = 40dB  $R_0 =$

design a  $\pi$  type with give the actual 40dB on  
 $R_0 =$  Char In Term line:  $R_0 = 200 \Omega$  make  
 the fig of attenuator

$$N = \text{antilog} \frac{dB}{20} =$$

$$\text{antilog} \frac{40}{20} = 2$$

$$N = 100$$


200
414
-----
180
20
-----
98

$$R_1 = R_0 \left[ \frac{10000 - 1}{200} \right] = \frac{9999}{200}$$

$R_1 = 9999 \Omega$

51

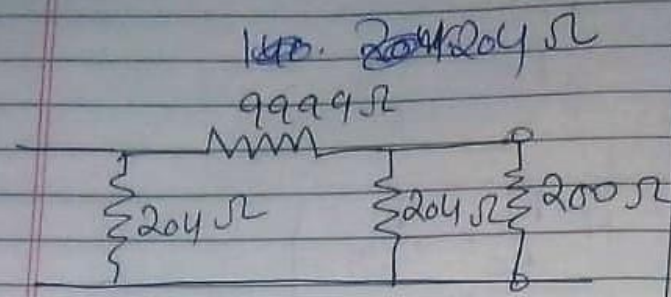
$$R_2 = \frac{200 \times 101}{99} = 200 \times 1.02$$



200  
1.02  
-----  
400  
1000  
-----  
1400

200  
1.02  
-----  
400  
0000  
-----  
2000  
-----  
2040

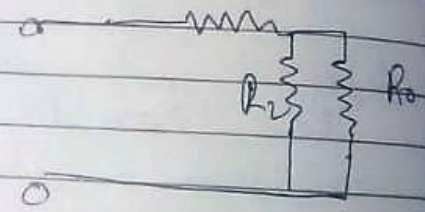3- Letter's T T I-type Attenuator R<sub>1</sub>



$$N = \text{antilog} \left( \frac{\text{dB}}{20} \right)$$

$$R_1 = R_0 \left( \frac{N-1}{N} \right)$$

$$R_2 = \frac{R_0}{N-1}$$



